

## Circuits II

### Ch8 Additional Problems Solution

$$\text{AP 8.1 [a]} \quad \frac{1}{(2RC)^2} = \frac{1}{LC}, \quad \text{therefore} \quad C = 500 \text{ nF}$$

$$\text{[b]} \quad \alpha = 5000 = \frac{1}{2RC}, \quad \text{therefore} \quad C = 1 \mu\text{F}$$

$$s_{1,2} = -5000 \pm \sqrt{25 \times 10^6 - \frac{(10^3)(10^6)}{20}} = (-5000 \pm j5000) \text{ rad/s}$$

$$\text{[c]} \quad \frac{1}{\sqrt{LC}} = 20,000, \quad \text{therefore} \quad C = 125 \text{ nF}$$

$$s_{1,2} = \left[ -40 \pm \sqrt{(40)^2 - 20^2} \right] 10^3,$$

$$s_1 = -5.36 \text{ krad/s}, \quad s_2 = -74.64 \text{ krad/s}$$

$$\begin{aligned} \text{AP 8.2} \quad i_L &= \frac{1}{50 \times 10^{-3}} \int_0^t [-14e^{-5000x} + 26e^{-20,000x}] dx + 30 \times 10^{-3} \\ &= 20 \left\{ \frac{-14e^{-5000x}}{-5000} \Big|_0^t + \frac{26e^{-20,000x}}{-20,000} \Big|_0^t \right\} + 30 \times 10^{-3} \\ &= 56 \times 10^{-3} (e^{-5000t} - 1) - 26 \times 10^{-3} (e^{-20,000t} - 1) + 30 \times 10^{-3} \\ &= [56e^{-5000t} - 56 - 26e^{-20,000t} + 26 + 30] \text{ mA} \\ &= 56e^{-5000t} - 26e^{-20,000t} \text{ mA}, \quad t \geq 0 \end{aligned}$$