

Circuits II

Ch10 Additional Problems Solution

AP 10.1 [a] $\mathbf{V} = 100/\underline{-45^\circ} \text{ V}, \quad \mathbf{I} = 20/\underline{15^\circ} \text{ A}$

Therefore

$$P = \frac{1}{2}(100)(20) \cos[-45 - (15)] = 500 \text{ W}, \quad \text{A} \rightarrow \text{B}$$

$$Q = 1000 \sin -60^\circ = -866.03 \text{ VAR}, \quad \text{B} \rightarrow \text{A}$$

[b] $\mathbf{V} = 100/\underline{-45^\circ}, \quad \mathbf{I} = 20/\underline{165^\circ}$

$$P = 1000 \cos(-210^\circ) = -866.03 \text{ W}, \quad \text{B} \rightarrow \text{A}$$

$$Q = 1000 \sin(-210^\circ) = 500 \text{ VAR}, \quad \text{A} \rightarrow \text{B}$$

[c] $\mathbf{V} = 100/\underline{-45^\circ}, \quad \mathbf{I} = 20/\underline{-105^\circ}$

$$P = 1000 \cos(60^\circ) = 500 \text{ W}, \quad \text{A} \rightarrow \text{B}$$

$$Q = 1000 \sin(60^\circ) = 866.03 \text{ VAR}, \quad \text{A} \rightarrow \text{B}$$

[d] $\mathbf{V} = 100/\underline{0^\circ}, \quad \mathbf{I} = 20/\underline{120^\circ}$

$$P = 1000 \cos(-120^\circ) = -500 \text{ W}, \quad \text{B} \rightarrow \text{A}$$

$$Q = 1000 \sin(-120^\circ) = -866.03 \text{ VAR}, \quad \text{B} \rightarrow \text{A}$$

AP 10.2

$$\text{pf} = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos[15 - (75)] = \cos(-60^\circ) = 0.5 \text{ leading}$$

$$\text{rf} = \sin(\theta_v - \theta_i) = \sin(-60^\circ) = -0.866$$

AP 10.4 [a] $Z = (39 + j26) \parallel (-j52) = 48 - j20 = 52 \angle -22.62^\circ \Omega$

Therefore $\mathbf{I}_\ell = \frac{250 \angle 0^\circ}{48 - j20 + 1 + j4} = 4.85 \angle 18.08^\circ \text{ A (rms)}$

$\mathbf{V}_L = Z\mathbf{I}_\ell = (52 \angle -22.62^\circ)(4.85 \angle 18.08^\circ) = 252.20 \angle -4.54^\circ \text{ V (rms)}$

$\mathbf{I}_L = \frac{\mathbf{V}_L}{39 + j26} = 5.38 \angle -38.23^\circ \text{ A (rms)}$

[b] $S_L = \mathbf{V}_L \mathbf{I}_L^* = (252.20 \angle -4.54^\circ)(5.38 \angle +38.23^\circ) = 1357 \angle 33.69^\circ$
 $= (1129.09 + j752.73) \text{ VA}$

$P_L = 1129.09 \text{ W}; \quad Q_L = 752.73 \text{ VAR}$

[c] $P_\ell = |\mathbf{I}_\ell|^2 1 = (4.85)^2 \cdot 1 = 23.52 \text{ W}; \quad Q_\ell = |\mathbf{I}_\ell|^2 4 = 94.09 \text{ VAR}$

[d] $S_g(\text{delivering}) = 250 \mathbf{I}_\ell^* = (1152.62 - j376.36) \text{ VA}$

Therefore the source is delivering 1152.62 W and absorbing 376.36 magnetizing VAR.

[e] $Q_{\text{cap}} = \frac{|\mathbf{V}_L|^2}{-52} = \frac{(252.20)^2}{-52} = -1223.18 \text{ VAR}$

Therefore the capacitor is delivering 1223.18 magnetizing VAR.

Check: $94.09 + 752.73 + 376.36 = 1223.18 \text{ VAR}$ and

$1129.09 + 23.52 = 1152.62 \text{ W}$

AP 10.5 Series circuit derivation:

$$S = 250\mathbf{I}^* = (40,000 - j30,000)$$

$$\text{Therefore } \mathbf{I}^* = 160 - j120 = 200/\underline{-36.87^\circ} \text{ A (rms)}$$

$$\mathbf{I} = 200/\underline{36.87^\circ} \text{ A (rms)}$$

$$Z = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{250}{200/\underline{36.87^\circ}} = 1.25/\underline{-36.87^\circ} = (1 - j0.75) \Omega$$

$$\text{Therefore } R = 1 \Omega, \quad X_C = -0.75 \Omega$$

Parallel circuit derivation

$$P = \frac{(250)^2}{R}; \quad \text{therefore } R = \frac{(250)^2}{40,000} = 1.5625 \Omega$$

$$Q = \frac{(250)^2}{X_C}; \quad \text{therefore } X_C = \frac{(250)^2}{-30,000} = -2.083 \Omega$$